 


INGENIERÍA MECATRÓNICA



DI_CERO

DIEGO CERVANTES RODRÍGUEZ

ELECTRÓNICA DIGITAL: CIRCUITOS LÓGICOS, LENGUAJE VHDL Y VERILOG

XILINX (64-BIT PROJECT NAVIGATOR) & ADEPT

Display de 7 Segmentos

Contenido

Display de 7 segmentos	2
Configuraciones de Ánodo y Cátodo Común	3
Displays de 7 Segmentos en la Placa de Desarrollo NEXYS 2.....	4
Código de Ejemplo en Verilog y VHDL:	7
Código Verilog:.....	7
Código UCF:.....	8
Código VHDL:	9
Código UCF:.....	10




Display de 7 segmentos

El nombre completo del display de 7 segmentos es decodificador BCD de 7 segmentos y son simplemente varios leds ordenados en una forma que muestren números del cero al nueve y un punto.




 Cada uno de sus 7 segmentos tiene nombre y con segmento nos referimos a cada led que enciende una parte del display.



Se nombran con letras y su orden va en sentido horario, para mostrar el número 1 debemos prender el segmento B y C, para mostrar el número 2 debemos encender los segmentos A, B, G, E y D y así respectivamente para mostrar todos los demás números.

 
Dentro del display hay 7 leds, todos están conectados a un mismo punto y recordemos que solo puede conducir corriente y prenderse el led si el voltaje positivo entra en el cátodo y el negativo (osea tierra) está conectado al ánodo.



Configuraciones de Ánodo y Cátodo Común

Hay 2 configuraciones en los displays de 7 segmentos, una llamada ánodo común y otra llamada cátodo común.



- **En los displays de cátodo común, todos los cátodos están conectados a tierra:** Para prender los leds a, b, c, d, e, f, g o el punto debo meter alimentación de 5 o 3.3 Volts en cada patita del display.
- **En los displays de ánodo común, todos los ánodos están conectados a alimentación:** Para prender los leds a, b, c, d, e, f, g o el punto debo meter un voltaje de 0 Volts en cada patita del display.

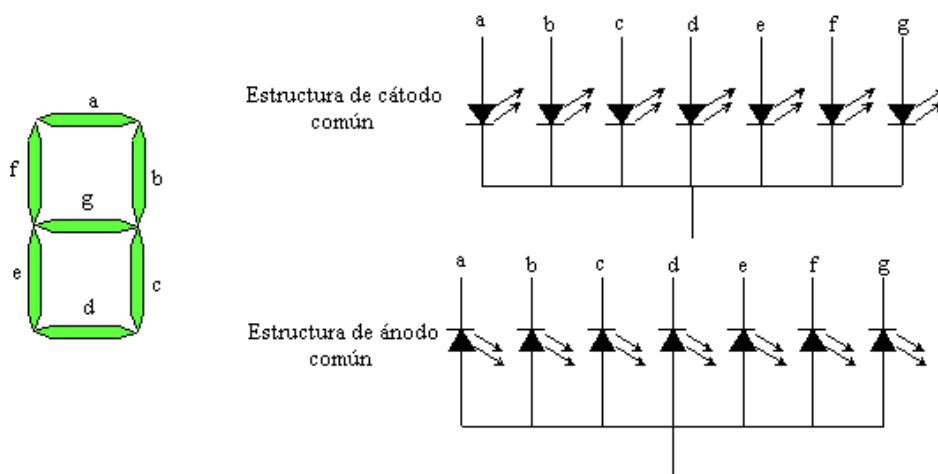


En electrónica digital esto significa que:

- Para prender un led en la configuración C.C. (**cátodo común**) debo mandar un **1 lógico** al display.
- Para prender un led en la configuración A.C. (**ánodo común**) debo mandar un **0 lógico** al display.

En los displays de 7 segmentos que estén incluidos en la NEXYS 2 no es necesario poner resistencias de protección porque ya las tiene incluidas la tarjeta de desarrollo, pero si uso un display de 7 segmentos externo como el siguiente, si es necesario que ponga una resistencia de protección ya que si los leds del display reciben 5 o 3.3 Volts directamente, hay posibilidad de que se quemen, ya que los leds solo aguantan aproximadamente 2 Volts, por lo que se debe reducir el voltaje por medio de una resistencia.

  


 Para saber exactamente cuales leds corresponden a cada patita debo ver el datasheet del display, pero usualmente están acomodadas así:



Displays de 7 Segmentos en la Placa de Desarrollo NEXYS 2

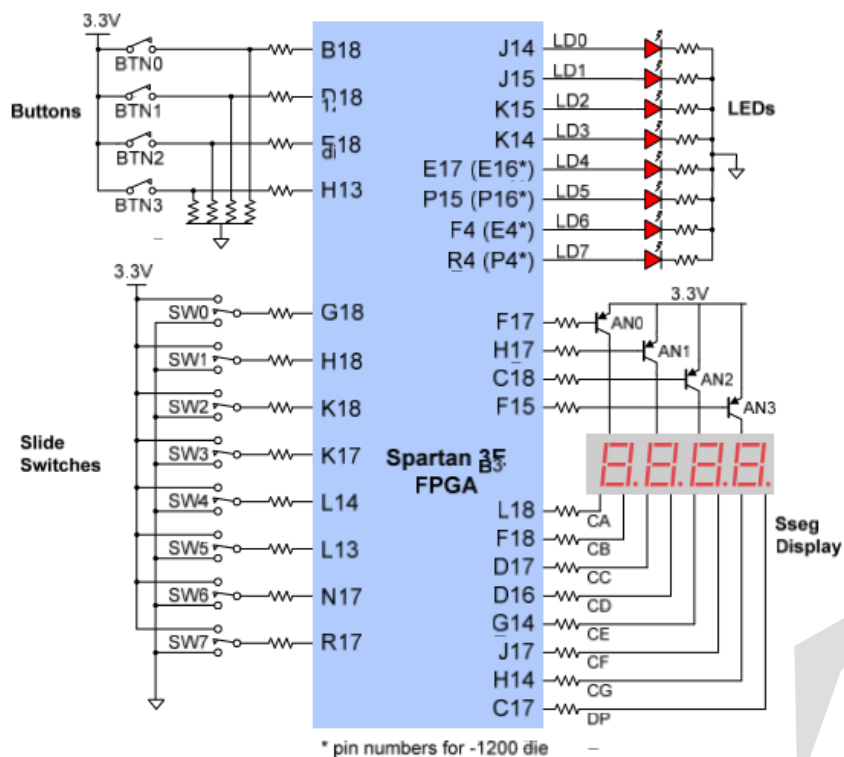En el manual de la NEXYS 2 se nos muestra que estos son los nombres y códigos para que enviemos nuestras salidas a los displays de 7 segmentos a través del archivo .ucf con el programa Adept:





Las salidas para los **ánodos comunes** de los displays de 7 segmentos son de 1 bit:

- ✓ El **0 lógico** prende cada uno de los displays.
- ✓ El **1 lógico** apaga cada display.
- Los nombres de los **ánodos comunes de los 4 displays de 7 segmentos** en la NEXYS 2 que se programan en el archivo .ucf para prender cada uno de los 4 displays de 7 segmentos disponibles en la placa de desarrollo son los siguientes:
 - **Salidas de 1 bit:**
 - AN0 (nombre) - **F17 (código)**.
 - AN1 (nombre) - **H17 (código)**.
 - AN2 (nombre) - **C18(código)**.
 - AN3 (nombre) - **F15 (código)**.

Otro punto importante de los **4 ánodos comunes de los displays de 7 segmentos** es que, si creo un vector en el código y quiero prender en ese orden los diferentes displays de 7 segmentos, cuando asigne cada salida a los códigos de los displays en el archivo UCF, debo ponerlos en un orden que vaya del bit menos significativo al más significativo.

 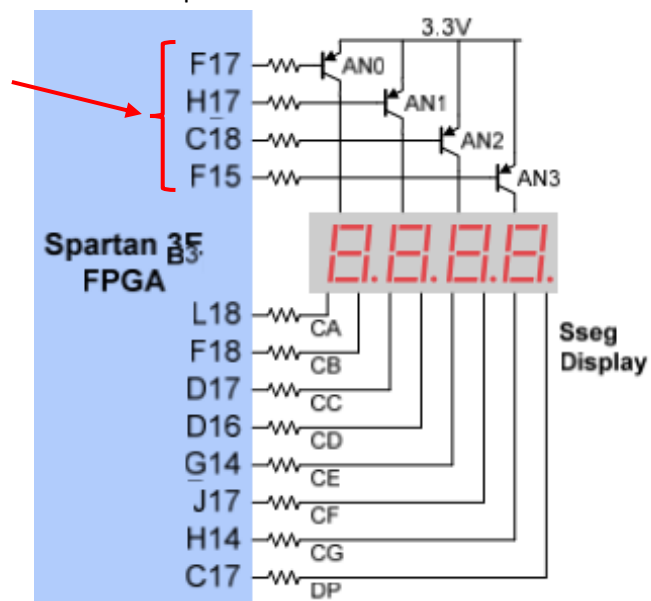Ya que **AN3 es el 1er display, AN2 es el 2do, AN1 es el 3ro y AN0 es el último** si los veo todos de izquierda a derecha, aunque en el manual no lo parece.



Las salidas para los diferentes leds de los displays de 7 segmentos son de 1 bit:


- ✓ El 0 lógico prende cada led A, B, C, D, E, F, G o DP.
- ✓ El 1 lógico apaga cada led A, B, C, D, E, F, G o DP.

Las salidas CA, CB, ..., CG y DP son de 1 bit y prenden cada led A, B, C, D, E, F, G o los Puntos de todos los displays de la tarjeta, los 4 displays de la NEXYS 2 muestran siempre la misma figura o número.

- **Leds de los displays de 7 segmentos** en la NEXYS 2:

- **Salidas de 1 bit:**


CA (nombre)	-	L18 (código).
CB (nombre)	-	J15 (código).
CC (nombre)	-	K15 (código).
CD (nombre)	-	K14 (código).
CE (nombre)	-	E17 (código).
CF (nombre)	-	P15 (código).
CG (nombre)	-	F4 (código).
DP (nombre)	-	R4 (código).

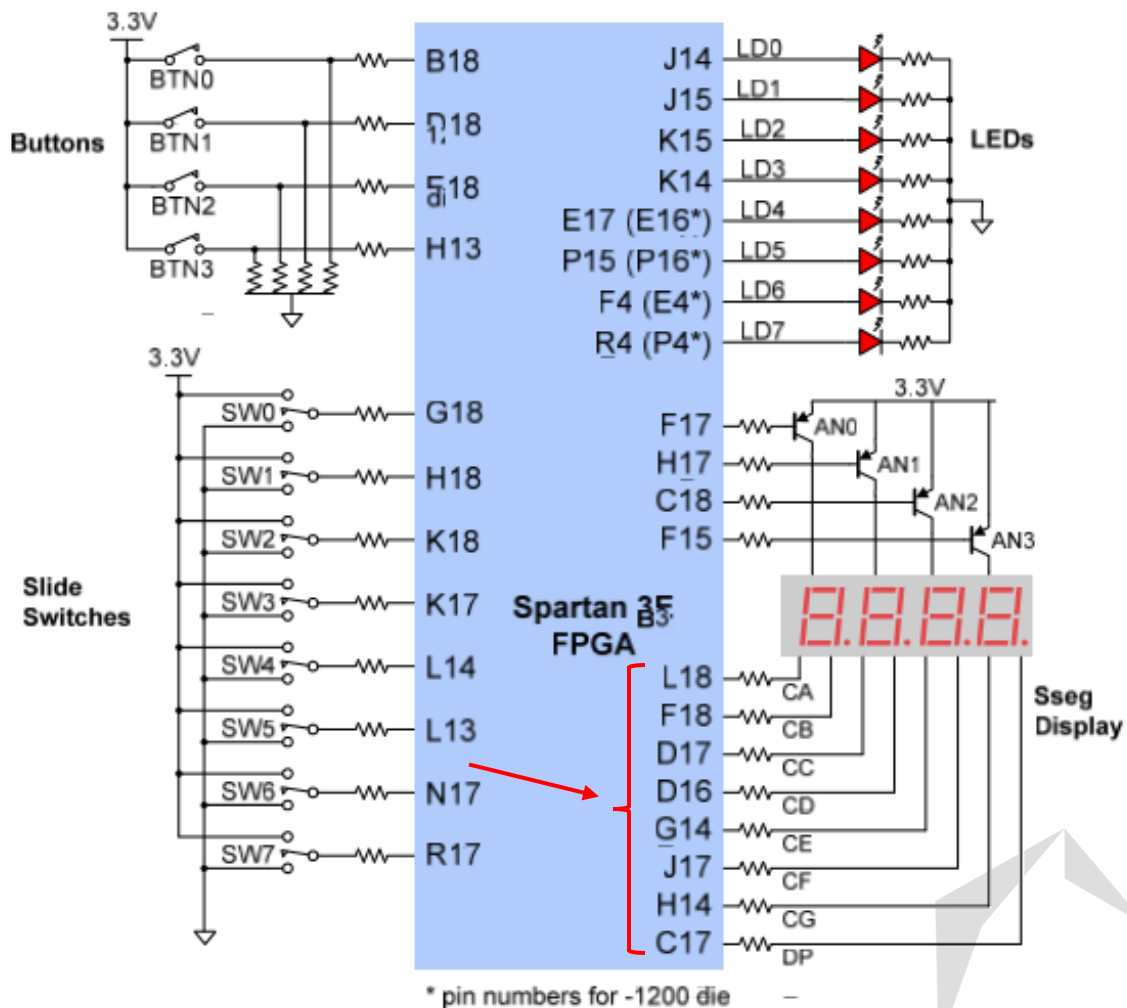

Código de Ejemplo en Verilog y VHDL:

Implementar un comparador de dos vectores A y B de 4 bits (cada bit del número binario debe estar conectado a interruptores y/o botones de la tarjeta de desarrollo NEXYS 2), las comparaciones serán:

- $A > B$, en VHDL o Verilog, se realiza esta operación relacional con el signo **>**
- $A < B$, en VHDL o Verilog, se realiza esta operación relacional con el signo **<**
- $A = B$, en VHDL o Verilog, se realiza esta operación relacional con el signo **==**
- $A \geq B$, en VHDL o Verilog, se realiza esta operación relacional con el signo **>=**
- $A \leq B$, en VHDL o Verilog, se realiza esta operación relacional con el signo **<=**
- $A \neq B$, en VHDL o Verilog, se realiza esta operación relacional con el signo **/=**

 

Como todavía no se está usando una señal de reloj en el programa, solamente se verá un display encendido a la vez.

Código Verilog:

```
//Ver el código del archivo demuxMuxComparador porque aquí se va a hacer una comparación.
module display7Segmentos(
    output reg [3:0] AN,
    //El vector AN sirve para elegir cuales de los 4 displays de 7 segmentos que tiene la
    //FPGA se van a activar. Los displays se prenden mandando un 0 lógico.
    output reg CA,
    output reg CB,
    output reg CC,
    output reg CD,
    output reg CE,
    output reg CF,
    output reg CG, //En verilog cuando use una salida en un condicional, lo debo declarar como reg
    //Estas salidas lo que van a hacer es prender los mismos leds en todos los displays activados,
    //osea mostrar el mismo número o letra.
    output reg DF,
    //Esto va a prender el led del punto de todos los displays activados.
    //Todos los leds de los displays se prenden mandando un 0 lógico porque son de nodo común.
    input [3:0] A,
    input [3:0] B
    //Estos son los vectores con números binarios (o bits) que vamos a comparar y van a ser
    //entradas por medio de switches.
);

//Dentro del always (que sirve para poder usar condicionales) debo poner las entradas que vaya a usar.
always@(A or B)
    begin //always tiene su propio begin y end.
        if (A > B)
            begin //En los condicionales se pone begin y end cuando se vaya a dar valor a más de una salida.
                AN = 4'b1110; //Solo el 4to display está encendido
                CA = 1'b1; //Led A del display apagado
                CB = 1'b1; //Led B del display apagado
                CC = 1'b0; //Led C del display ENCENDIDO
                CD = 1'b0; //Led D del display ENCENDIDO
                CE = 1'b1; //Led E del display apagado
                CF = 1'b1; //Led F del display apagado
                CG = 1'b0; //Led G del display ENCENDIDO
            end
        else if (A < B)
            begin
                AN = 4'b1011; //Solo el 3er display está encendido
                CA = 1'b1; //Led A del display apagado
                CB = 1'b1; //Led B del display apagado
                CC = 1'b0; //Led C del display ENCENDIDO
                CD = 1'b0; //Led D del display ENCENDIDO
                CE = 1'b1; //Led E del display apagado
                CF = 1'b1; //Led F del display apagado
                CG = 1'b0; //Led G del display ENCENDIDO
            end
        else if (A == B)
            begin
                AN = 4'b0111; //Solo el 2do display está encendido
                CA = 1'b1; //Led A del display apagado
                CB = 1'b1; //Led B del display apagado
                CC = 1'b0; //Led C del display ENCENDIDO
                CD = 1'b0; //Led D del display ENCENDIDO
                CE = 1'b1; //Led E del display apagado
                CF = 1'b1; //Led F del display apagado
                CG = 1'b0; //Led G del display ENCENDIDO
            end
        else if (A >= B)
            begin
                AN = 4'b1101; //Solo el 1er display está encendido
                CA = 1'b0; //Led A del display ENCENDIDO
                CB = 1'b0; //Led B del display ENCENDIDO
                CC = 1'b1; //Led C del display apagado
                CD = 1'b1; //Led D del display apagado
                CE = 1'b1; //Led E del display apagado
                CF = 1'b1; //Led F del display apagado
                CG = 1'b0; //Led G del display ENCENDIDO
            end
        else if (A <= B)
            begin
                AN = 4'b1010; //Solo el 4to display está encendido
                CA = 1'b0; //Led A del display ENCENDIDO
                CB = 1'b0; //Led B del display ENCENDIDO
                CC = 1'b1; //Led C del display apagado
                CD = 1'b1; //Led D del display apagado
                CE = 1'b1; //Led E del display apagado
                CF = 1'b1; //Led F del display apagado
                CG = 1'b0; //Led G del display ENCENDIDO
            end
        else if (A != B)
            begin
                AN = 4'b0110; //Solo el 3er display está encendido
                CA = 1'b1; //Led A del display apagado
                CB = 1'b1; //Led B del display apagado
                CC = 1'b0; //Led C del display ENCENDIDO
                CD = 1'b0; //Led D del display ENCENDIDO
                CE = 1'b1; //Led E del display apagado
                CF = 1'b1; //Led F del display apagado
                CG = 1'b0; //Led G del display ENCENDIDO
            end
        else
            begin
                AN = 4'b0011; //Solo el 2do display está encendido
                CA = 1'b1; //Led A del display apagado
                CB = 1'b1; //Led B del display apagado
                CC = 1'b0; //Led C del display ENCENDIDO
                CD = 1'b0; //Led D del display ENCENDIDO
                CE = 1'b1; //Led E del display apagado
                CF = 1'b1; //Led F del display apagado
                CG = 1'b0; //Led G del display ENCENDIDO
            end
    end
end
```



```

//Todos estos leds prendidos están representando un signo de mayor que >.
DP=1;//El punto del display esta apagado.

    end
else if (A<B)
    begin
        AN=4'b0111;//Solo el 1er display está encendido
        CA=1'b1;//Led A del display apagado
        CB=1'b1;//Led B del display apagado
        CC=1'b1;//Led C del display apagado
        CD=1'b0;//Led D del display ENCENDIDO
        CE=1'b0;//Led E del display ENCENDIDO
        CF=1'b1;//Led F del display apagado
        CG=1'b0;//Led G del display ENCENDIDO
        //Todos estos leds prendidos están representando un signo de menor que <.
        DP=1'b1;//El punto del display esta apagado.

    end
else if (A==B)
    begin
        AN=4'b1001;//El 2do y 3er display están encendidos
        CA=1'b1;//Led A del display apagado
        CB=1'b1;//Led B del display apagado
        CC=1'b1;//Led C del display apagado
        CD=1'b0;//Led D del display ENCENDIDO
        CE=1'b1;//Led E del display apagado
        CF=1'b1;//Led F del display apagado
        CG=1'b0;//Led G del display ENCENDIDO
        //Todos estos leds prendidos están representando dos signos de igual ==.
        DP=1'b1;//El punto del display esta apagado.

    end
else if (A>=B)
    begin
        AN=4'b0111;//Solo el 1er display está encendido
        CA=1'b0;//Led A del display ENCENDIDO
        CB=1'b1;//Led B del display apagado
        CC=1'b1;//Led C del display apagado
        CD=1'b0;//Led D del display ENCENDIDO
        CE=1'b1;//Led E del display apagado
        CF=1'b0;//Led F del display ENCENDIDO
        CG=1'b0;//Led G del display ENCENDIDO
        //Todos estos leds prendidos están representando un signo de mayor o igual que >=.
        DP=1'b1;//El punto del display esta apagado.

    end
else if (A!=B)
    begin
        AN=4'b0000;//Todos los displays están encendidos
        CA=1'b1;//Led A del display apagado
        CB=1'b1;//Led B del display apagado
        CC=1'b0;//Led C del display ENCENDIDO
        CD=1'b1;//Led D del display apagado
        CE=1'b1;//Led E del display apagado
        CF=1'b0;//Led F del display ENCENDIDO
        CG=1'b0;//Led G del display ENCENDIDO
        //Todos estos leds prendidos están representando un signo de diferente que !=.
        DP=1'b0;//El punto del display está encendido.

    end
else//La última condición siempre debe ser un else
    begin
        AN=4'b1110;//Solo el 4to display está encendido
        CA=1'b0;//Led A del display ENCENDIDO
        CB=1'b0;//Led B del display ENCENDIDO
        CC=1'b1;//Led C del display apagado
        CD=1'b0;//Led D del display ENCENDIDO
        CE=1'b1;//Led E del display apagado
        CF=1'b1;//Led F del display apagado
        CG=1'b0;//Led G del display ENCENDIDO
        //Todos estos leds prendidos están representando un signo de menor o igual que <=.
        DP=1'b1;//El punto del display esta apagado.

    end
end
endmodule

```

Código UCF:


```

net "AN[3]" loc="F17";//Esta es la coordenada del bit menos significativo
net "AN[2]" loc="H17";
net "AN[1]" loc="C18";
net "AN[0]" loc="F15";//Esta es la coordenada del bit más significativo
//Para prender los diferentes displays de 7 segmentos de los 4 disponibles en la NEXYS 2

net "CA" loc="L18";
net "CB" loc="F18";
net "CC" loc="D17";
net "CD" loc="D16";
net "CE" loc="G14";
net "CF" loc="J17";
net "CG" loc="H14";
net "DP" loc="C17";
//Los diferentes Leds A,B,C,D,E,F,G y el punto de los displays

net "A[3]" loc="R17";
net "A[2]" loc="N17";
net "A[1]" loc="L13";
net "A[0]" loc="L14";

```

 

```
//Switches para los 4 bits de la entrada A

net "B[3]" loc="K17";
net "B[2]" loc="K18";
net "B[1]" loc="H18";
net "B[0]" loc="G18";
//Switches para los 4 bits de la entrada B
```

Código VHDL:

```
--COMPARADOR DE 2 NÚMEROS BINARIOS CON RESULTADO MOSTRADO EN DISPLAY DE 7 SEGMENTOS
--Para hacer este comparador se usar un condicional IF
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
--Las librerías IEEE y IEEE.STD_LOGIC_1164 sirven para que pueda solo usar el lenguaje VHDL

--ENTIDAD: Aqu se declaran las entradas/salidas del programa
entity comparador is
    Port ( AN : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          --El vector AN sirve para elegir cuales de los 4 displays de 7 segmentos que tiene
          --la FPGA se van a activar. Los displays se prenden mandando un 0 lógico.
          CA : out STD_LOGIC;
          CB : out STD_LOGIC;
          CC : out STD_LOGIC;
          CD : out STD_LOGIC;
          CE : out STD_LOGIC;
          CF : out STD_LOGIC;
          CG : out STD_LOGIC;
          DP : out STD_LOGIC;
          --Leds individuales de todos los displays de 7 segmentos, se prende cada uno con 0 logico
          a : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);      --Numeros binarios A y B de 4 bits a comparar.
          b : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end comparador;

--ARQUITECTURA: Aqu se les dice a las entradas/salidas lo que van a hacer
architecture nombreArquitectura of comparador is--La arquitectura tiene su propio begin y end nombreArquitectura;
begin
    --process se declara siempre que vaya a usar condicionales if o case y dentro de sus parentesis van las entradas
    --que voy a usar dentro del condicional.
    process(A, B)
    begin--process tiene sus propios begin y end process;
        if (A>B) then
            AN <= "1110";--Solo el 4to display esta encendido
            --Para que este orden se respete en el UCF debo asignar cada display partiendo desde el bit
            --menos significativo hasta el mas significativo.
            CA <= '1';--Led A del display apagado
            CB <= '1';--Led B del display apagado
            CC <= '0';--Led C del display ENCENDIDO
            CD <= '0';--Led D del display ENCENDIDO
            CE <= '1';--Led E del display apagado
            CF <= '1';--Led F del display apagado
            CG <= '0';--Led G del display ENCENDIDO
            --Todos estos leds prendidos estan representando un signo de mayor que >.
            DP <= '1';--El punto del display esta apagado.
        elsif (A<B) then
            AN <= "0111";--Solo el 1er display esta encendido
            --Para que este orden se respete en el UCF debo asignar cada display partiendo desde el bit
            --menos significativo hasta el mas significativo
            CA <= '1';--Led A del display apagado
            CB <= '1';--Led B del display apagado
            CC <= '1';--Led C del display apagado
            CD <= '0';--Led D del display ENCENDIDO
            CE <= '0';--Led E del display ENCENDIDO
            CF <= '1';--Led F del display apagado
            CG <= '0';--Led G del display ENCENDIDO
            --Todos estos leds prendidos estan representando un signo de menor que <.
            DP <= '1';--El punto del display esta apagado.
        elsif (A=B) then
            AN <= "1001";--Los dos displays de en medio estan encendidos
            --Para que este orden se respete en el UCF debo asignar cada display partiendo desde el bit
            --menos significativo hasta el mas significativo.
            CA <= '1';--Led A del display apagado
            CB <= '1';--Led B del display apagado
            CC <= '1';--Led C del display apagado
            CD <= '0';--Led D del display ENCENDIDO
            CE <= '1';--Led E del display apagado
            CF <= '1';--Led F del display apagado
            CG <= '0';--Led G del display ENCENDIDO
            --Todos estos leds prendidos estan representando un signo de igual que =.
            DP <= '1';--El punto del display esta apagado.
        elsif (A>=B) then
            AN <= "1011";--Solo el 2do display esta encendido
            --Para que este orden se respete en el UCF debo asignar cada display partiendo desde el bit
            --menos significativo hasta el mas significativo
            CA <= '0';--Led A del display ENCENDIDO
            CB <= '0';--Led B del display ENCENDIDO
            CC <= '1';--Led C del display apagado
            CD <= '0';--Led D del display ENCENDIDO
            CE <= '1';--Led E del display apagado
            CF <= '1';--Led F del display apagado
            CG <= '1';--Led G del display ENCENDIDO
            DP <= '1';--El punto del display esta apagado.
        end if;
    end process;
end;
```

```

CG <= '0';--Led G del display ENCENDIDO
--Todos estos leds prendidos estan representando un signo de mayor o igual que >=.
DP <= '1';--El punto del display esta apagado.
elsif (A<=B) then
AN <= "1101";--Solo el 3er display esta encendido
--Para que este orden se respete en el UCF debo asignar cada display partiendo desde el bit
--menos significativo hasta el mas significativo.
CA <= '0';--Led A del display ENCENDIDO
CB <= '1';--Led B del display apagado
CC <= '1';--Led C del display apagado
CD <= '0';--Led D del display ENCENDIDO
CE <= '1';--Led E del display apagado
CF <= '0';--Led F del display ENCENDIDO
CG <= '0';--Led G del display ENCENDIDO
--Todos estos leds prendidos estan representando un signo de mayor o igual que >=.
DP <= '1';--El punto del display esta apagado.
else
AN <= "1001";--Los dos displays de en medio estan encendidos
--Para que este orden se respete en el UCF debo asignar cada display partiendo desde el bit
--menos significativo hasta el mas significativo.
CA <= '1';--Led A del display apagado
CB <= '1';--Led B del display apagado
CC <= '0';--Led C del display ENCENDIDO
CD <= '1';--Led D del display apagado
CE <= '1';--Led E del display apagado
CF <= '0';--Led F del display ENCENDIDO
CG <= '0';--Led G del display ENCENDIDO
--Todos estos leds prendidos estan representando un signo de menor o igual que <=.
DP <= '0';--El punto del display esta ENCENDIDO.
end if;
end process;
end nombreArquitectura;
--Este cadigo no se puede hacer asi porque como los displays muestran una sola imagen todos a la vez
--Aunque se cumplan varias condiciones del if a la vez, no se veran todos, necesitara 2 displays externos
--Para que se pudieran ver todas las condiciones a la vez.

```

Código UCF:

```

//Después de net se pone el nombre de la variable y su coordenada si es un vector
//y luego de loc se pone el código del elemento al que va dirigido de la NEXYS 2
//ENTRADAS:
net "a[3]" loc = "R17";
net "a[2]" loc = "N17";
net "a[1]" loc = "L13";
net "a[0]" loc = "L14";

net "b[3]" loc = "K17";
net "b[2]" loc = "K18";
net "b[1]" loc = "H18";
net "b[0]" loc = "G18";

//SALIDAS:
//Leds de todos los displays de 7 segmentos
net "CA" loc = "L18";
net "CB" loc = "F18";
net "CC" loc = "D17";
net "CD" loc = "D16";
net "CE" loc = "G14";
net "CF" loc = "J17";
net "CG" loc = "H14";
net "DP" loc = "C17";

//Para encender cada uno de los 4 displays de 7 segmentos en el orden en que fueron
//declararos en los vectores del código debo ponerlos desde el bit menos significativo
//hasta el más significativo.
net "AN[0]" loc = "F17";
//Bit menos significativo del vector AN al display AN3 que es el primero viéndolo de izq a der.
net "AN[1]" loc = "H17";
//Bit que le sigue al display AN2 que es el segundo viéndolo de izq a der
net "AN[2]" loc = "C18";
//Bit que le sigue al display AN1 que es el penúltimo viéndolo de izq a der
net "AN[3]" loc = "F15";
//Bit más significativo del vector AN al display AN0, que es el último viéndolo de izq a der.

```

